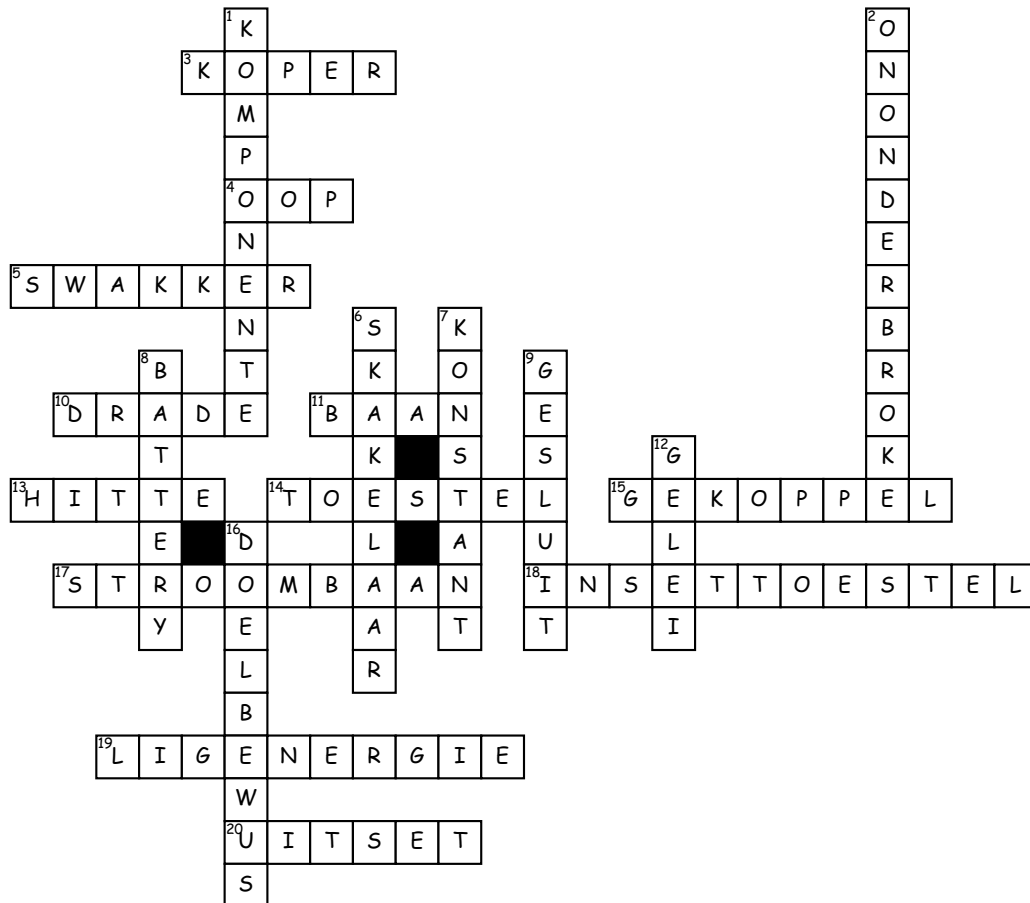


'n Eenvoudige stroombaan (Opgestel deur proefstudent)



Across

3. Die meeste elektriese kables gebruik.....draad.
 4. Wanneer skakelaars.....is, is die vloei van elektrisiteit verbreek.
 5. Dieelektrisiteit beweeg terug na die bron om te herlaai.
 10. Die meeste stelsels gebruik.....as geleidingsmateriaal.
 11. Elektrisiteit vloei langs 'n.....
 13.is 'n voorbeeld van uitset-energie.
 14. Die stroombaan se rol is om elektrisiteit van die bron na die..... te stuur.
 15. Slegs wanneer die bron.....is aan die ander dele van die stelsel kan die elektriese energie gebruik word.

17. 'n.....is 'n stelsel om energie oor te dra.
 18. Alle elektriese stelsels het 'n..... en 'n uitset.
 19. Die gloeilamp verander van elektriese energie na.....
 20. Die toestel verander dan die elektriese energie in nuttige.....-energie.

Down

1. 'n Elektriese stroombaan bestaan uit verskillende.....
 2. 'n.....baan van elektrisiteit is gesluit en dus voltooi.
 6. 'n.....verbreek die vloei van elektrisiteit.
 7. As 'n voltooië stroombaan gekoppel is aan 'n energiebron sal die elektrisiteit.....daardeur vloei.

8. 'n..... is 'n voorbeeld van 'n elektriese toestel se energiebron.

9. Wanneer skakelaars.....is, kan elektrisiteit deur vloei.

12. Baie materiale.....elektrisiteit.

16. 'n Skakelaar is 'n nuttige komponent. Ons kan dit gebruik om.....die vloei van elektrisiteit te verbreek wanneer ons dit nie benodig nie.

Word Bank

Stroombaan
 Doelbewus
 Baan
 Uitset

Koper
 Skakelaar
 Konstant
 Komponente

Oop
 Gelei
 Toestel
 Battery

Drade
 Hitte
 Ligenergie
 Gesluit

Ononderbroke
 Swakker
 Insettoestel
 Gekoppel